

ELEKTRIESE TOEBEHORE

1. EENRIGTINGSKAKELAAR - ENKELPOOL
2. EENRIGTINGSKAKELAAR - DUBBELPOOL
3. FLUORESEERLIG 2 x 40 W
4. PLAFONLIG
5. MUURGEMONTEERDE LIG
6. GESKAKELDE KRAGPUNT
7. DISTRIBUSIE BORD

LET WEL:
DIE PYL TOON DIE LIGVERBINDING MET DIE SKAKELAAR.

VRAAG 4: SIVIEL ELEKTRIES

Gegee:


- Die vloerplan van die elektriese uitleg.
- Die tabel van die elektriese simbole.
- Die name van elke nommer (elektriese komponente)

Instruksies:

Teken alle elektriese toebehoere soos deur die nommers aangedui

NOTAS:

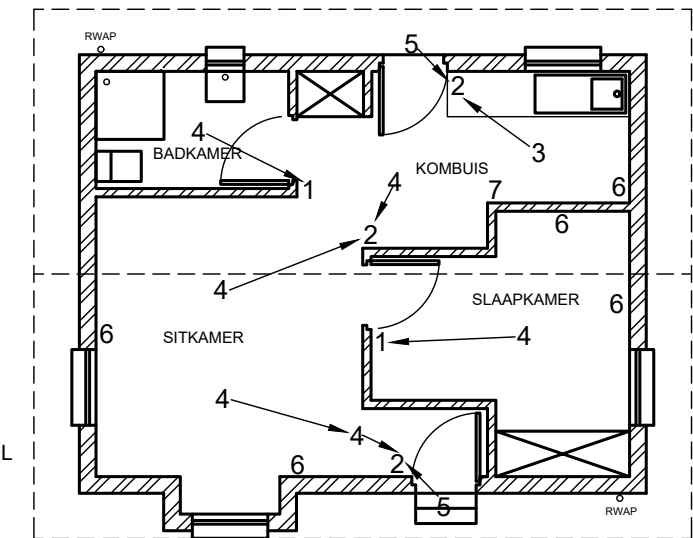ALLE tekene moet voldoen aan die **riglyne** en **grafiese simbole** vervat in die *SANS 10143*.



ELEKTRIESE DIAGRAM



ASSESSERINGSKRITERA

ELEKTRIES

1	ELEKTRIESE KOMPONENTE	30		
TOTAAL		30		

SIVIEL ELEKTRIES	BERAAMDE TYD VIR VOLTOOIING	15 MIN	GRAAD	NAAM & VAN		TAAK	BLADSY
	JOU TYD VAN VOLTOOIING	MIN				10.7	